

NYTTEVIRKNING AF EN ELMOTOR

Når en elmotor kører tabes noget af den energi, der sendes ind i den. Vi vil gerne bestemme hvor stor en andel af energien, som bliver nyttiggjort.

En metode til at bestemme dette er ved at knoble to elmotorer sammen.




Den ene motor tilsluttes en spændingskilde og ved at mæle spændingen U og strømstyrken I

Kan man beregne effekten der sendes
ind i motoren.


Den anden motor vil ^{blive} drejet rund af
den første motor og derved virke som
en dynamo, der omdanner den
mekaniske energi til elektrisk energi.

Motoren / dynamonen tilsluttes en ydre
resistor og ved igen at måle U og I
kan P_{ud} bestemmes.

Pind

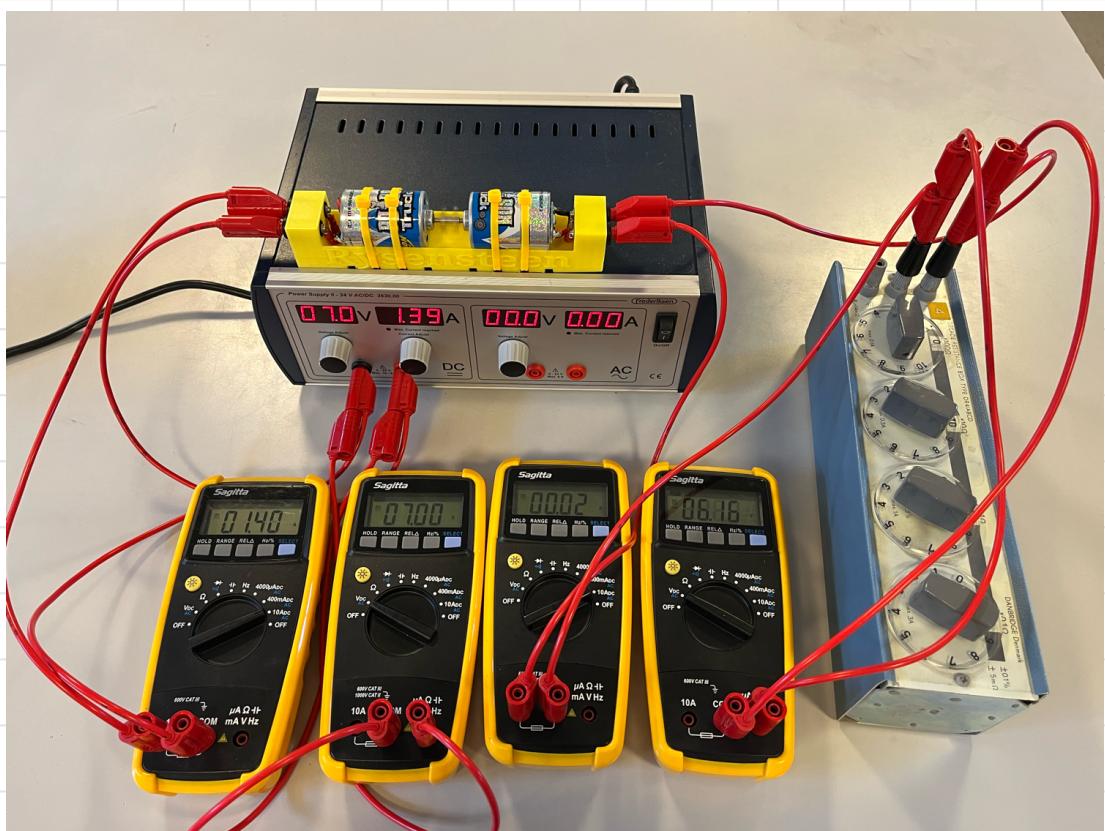

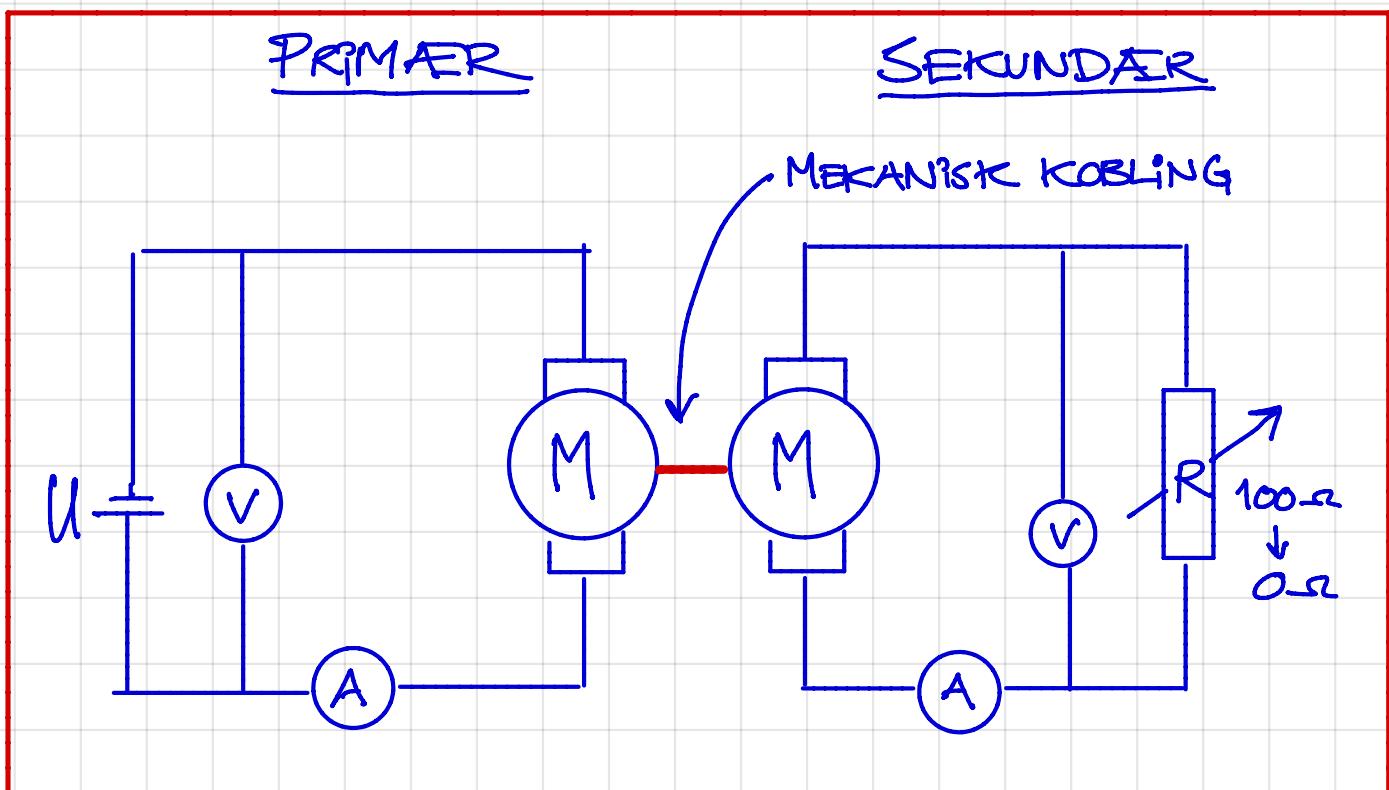Diagrammet over opstillingen ser således ud:



Når belastningen (den ydre resistor)
ændres vil motoren skulle arbejde
anderledes. Bemærk lydændring når I
ændres på R . Hvorfor sker der?

Lav opstillingen og mål sammenhørende
værdier af U_{ind} , I_{ind} , U_{ud} , I_{ud} og
omdragningsfallet.

Omdrejningstallet mæks med et tachometer / omdrejningstæller ved at pege det mod samlingen mellem de to motorer.

U_{ind}	I_{ind}	U_{nd}	I_{nd}	rpm	P_{ind}	P_{nd}	n

mæks

Beregnes

$$P = U \cdot I$$

$$\eta = \frac{P_{nd}}{P_{ind}}$$

Bemærk at nyttevirkningen er den samlede nyttevirkning for motor + dynamo.

Hvordan finder vi nyttevirkningen for motoren, hvis vi antager at tabet er lige stort i begge dele?

Lav graferne

$\uparrow \eta$ (motor + dynamo)



$\uparrow \eta$ (motor)



Enjoy ☺